

## Lab 3: Counters and Shift Registers I

1 Frequency Divider: Construct a 27-bit synchronous binary counter. Use the MSB of the counter, we can get a frequency divider which provides a  $1/2^{27}$  frequency output (fout) of the original clock (fcystal, 100MHz). Construct a frequency divider of this kind.


### Design Specification

IO 設定

輸入: clk (1 bit), rst(1 bit)

輸出: clk\_out (1 bit)

Logic block

 

### Design Implementation

Logic diagram

見右圖→


Logic Func.

$\text{cnt\_tmp} = (\text{clk\_out}, \text{cnt}) + 1$

$\sim \text{rst} \rightarrow \text{clk\_out}, \text{cnt} = 0$

先用一個 cnt\_tmp 來記錄當前的計數器的數字，輸出再傳給

 clk\_out, cnt。clk\_out 用於輸出時脈，而 cnt 是紀錄最高位以外的所有位數，和 clk\_out 作為下個 cnt\_tmp 的輸入。



## Pin assignment

IO	clk	rst	clk_out
Pin	W5	V17	U16

## Discussion

這次的實驗我覺得最難的地方在於如何確定自己的做出來的程式是對的。我想到的方法是藉由手機錄影，紀錄十次亮燈後所需的時間，就能得出平均閃一次的頻率。而出來的結果離 1Hz 有點差距，但這是因為 100M 直接除  $2^{27}$  本來就不是 1，所以和 1Hz 相比還是有點差距。

另外在做正反器時，有想到略過 cnt\_tmp，直接設 {clk\_out, cnt} = {clk\_out, cnt} + 1。而經過上網查詢侯這種方式也的確行得通。但感覺上跟上學期學的有點不一樣，還是有點不直觀。

## Conclusion

在這次實驗，我學到了：

- 正反器的使用

第一次接觸正反器，看過老師示範後也覺得很直觀。因此這一小題很快就寫出來了。此外，我發現 vivado 好像不建議一次同時開啟兩個 project。因為在做 sim.或 syn.的時候 vivado 很常會搞混，這一點需要注意一下。

## References

<https://www.chipverify.com/verilog/verilog-4-bit-counter>

這連結有我剛才提到的直接進行加減，不需要經過 cnt\_tmp 的寫法。

PS: 由於我的筆電跑不完 10000 多的 testbench，所以沒有附上 testbench

2 Frequency Divider: Use a count-for-50M counter and some glue logics to construct a 1 Hz clock frequency. Construct a frequency divider of this kind.


## Design Specification

IO 輸出入設定

輸入: clk(1 bit), rst (1 bit)


輸出: clk\_out(1 bit)

Logic Block

 

## Design Implementation

Logic diagram

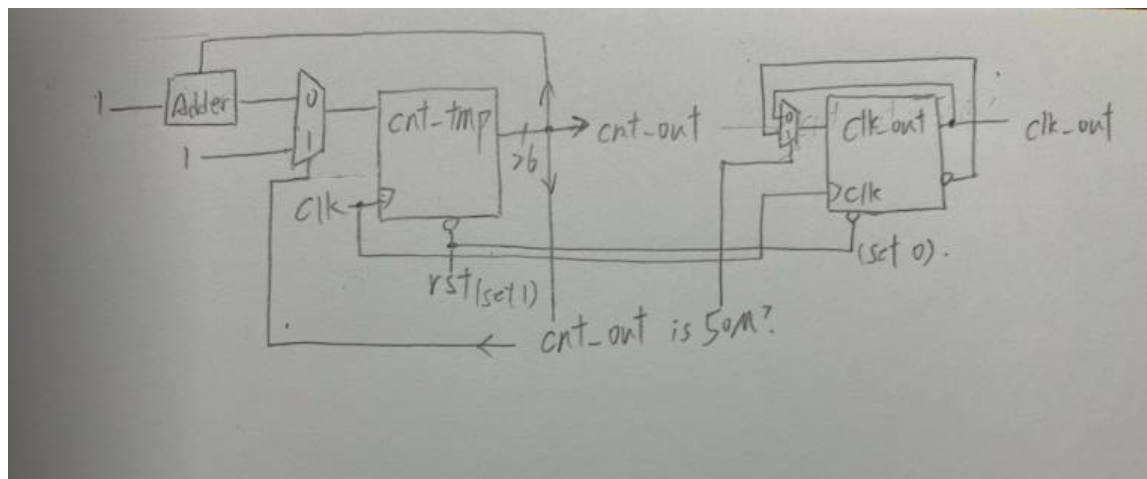

先建立一個 CounterFor50M 的計數器可以數到 50M，內容大致上和前面一樣，只是是 26bits，且碰到 50M(binary: 10111110101111000010000000)就重設。而後面再接一個 2 的除頻器。只需要 1 bit 的計數器便能達成，所以這個計數器就設成 clk\_out，不過這裡的 rst 還是 0。

## Pin Assignment

IO	clk	rst	clk_out
Pin	W5	V17	U16

## Discussion

在這裡的 1Hz clk 相比前面就明顯準確許多。檢驗的方法同上，數十次後取平均一次的周期(頻率)。在 Counter\_For\_50M 實做 1Hz 的部分，我一開始以為他已經除 50M 了，所以我只需要在除 2 就好。但在這裡有個小細節，就是在初始 50M Counter 的時候，初始值應該設為 1(但後面的 clk\_out 初始值還是設為 0)，否則會變成除 50M+1 的除頻。還有在處理 2 的除頻時，只需要一位計數器就好，不用到兩位。另外，除 2 的除頻器我時脈還是接原本的 100M，因為我是在正反器裡面判斷 50M 時做翻轉。當然，也可以用 50M 的判斷當成 clk2Hz 的時脈，在接 clk2Hz 的時脈也可。

## Conclusion

在這個小題，我學到了除 2 頻的除頻器以外的除頻方法，以及 top module 的應用。在這一小題，我覺得不要用 top module，直接寫在一起或許也是一個很不錯的方式。且 top module 在接子 module 的輸出時，似乎得用 wire 資料型態區接，少了 reg 的彈性。

## References

無

3 Consider a 4-bit synchronous binary up counter (q3q2q1q0).


## Design Specification

IO 輸出入設定

輸入: clk(1 bit), rst(1 bit)


輸出: [3:0]q (4 bits)

Logic Block

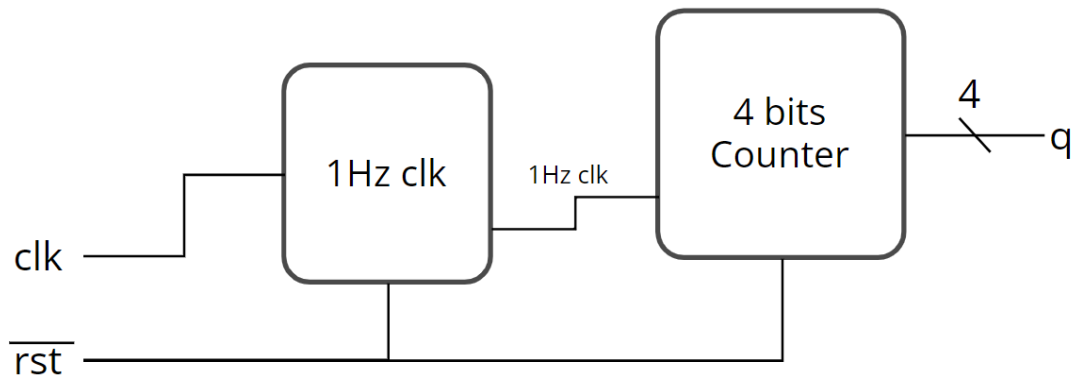

## Design Implementation

Logic diagram

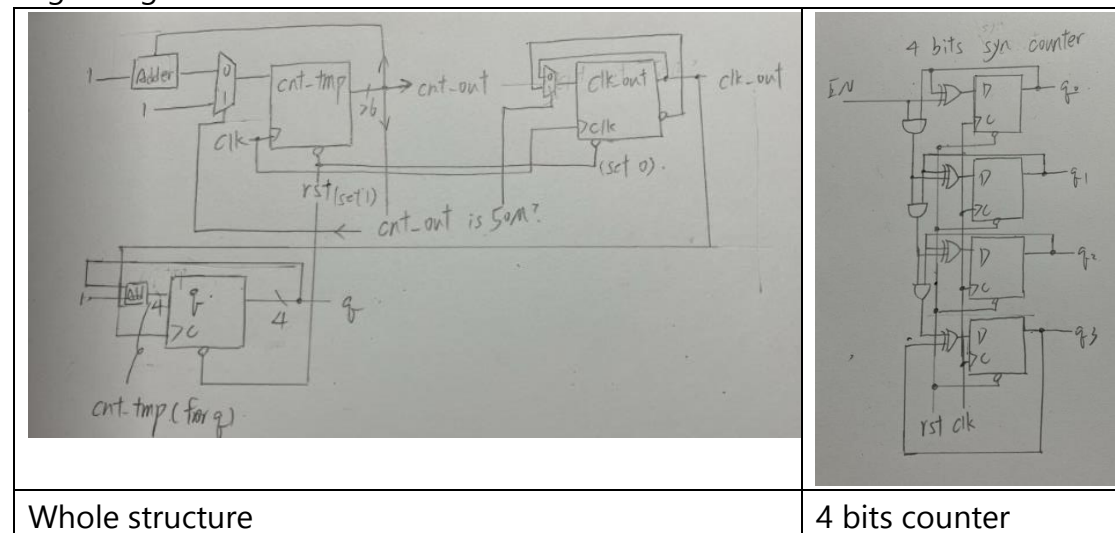


由於要用到 1Hz 的時脈，所以我直接把前面第二小題搬過來，所以這題我們只要解決 4 bits 的 Counter。所以就照前面除頻器的方式寫計數器的模型，cnt\_tmp 作為儲存當前的計數器數到的數字，q(4 bits)作為輸出，而後經加一後傳回 cnt\_tmp。

## Pin Assignment

IO	clk	rst	q3	q2	q1	q0
Pin	W5	V17	V19	U19	E19	U16

## Discussion

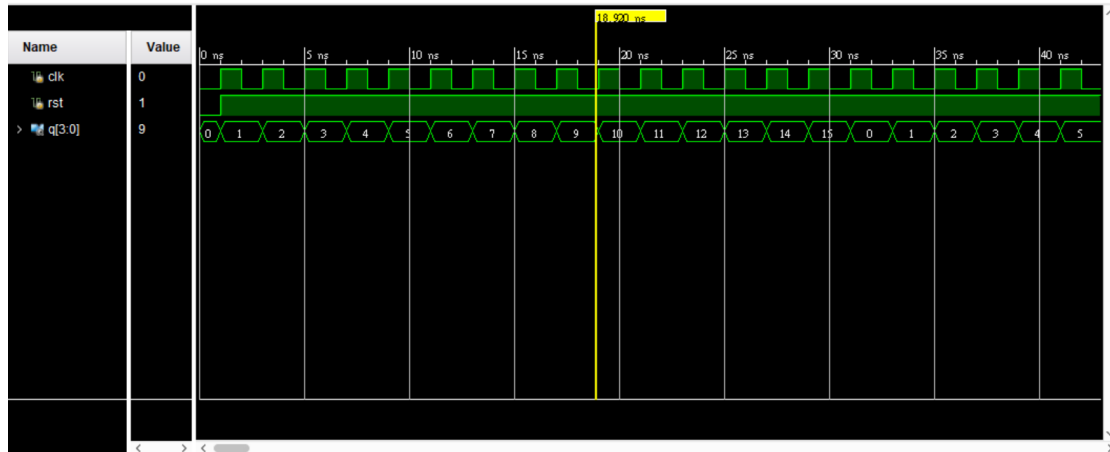

這裡 testbench 用的時間 clk 是我自己設定的，因為 1Hz 的時間 testbench 跑不完。四位計數器正確地運行，並無出現其他錯誤。這次就真的得用到 top module，模組化的執行較容易找出錯誤在哪裡。

在實做的過程中，我發現盡量將所有功能寫完再合在一起，較不會出現錯誤。例如：應該把 Counter 和 1Hz clk 分開做，最後再用 top module 串起來。若直接在 Counter 裡呼叫 1Hz clk，反而會因為某些因素導致 q 會亂跳，在這裡我推測是我在設定時間的部分不一致，所以出現時域上的錯誤。在實做的時候一直因為 1Hz clk 沒搞定，導致後面 q 出現一連串的錯誤。加上 q 設定的時間的問題，讓 q 的結果跟亂數一樣。

## Conclusion

在這個小題裡，我更瞭解了 top module 的操作，對計數器的寫法更是變的熟悉。另外，我也學會了 clk 在 testbench 裡的寫法，跟一般的 always 有些差異，還有 rst 的操作。

## References

無

4 Cascade eight DFFs together as a shift register. Connect the output of the last DFF to the input of the first DFF as a ring counter. Let the initial value of DFF output after reset be 1101110. Construct the Verilog RTL representation for the logics with verification. Also, Implement the ring counter with clock frequency of 1 Hz. The I/O pins can be assigned by yourself.


## Design Specification

IO 輸出入設定:

輸入: clk (1 bit), rst (1 bit)


輸出: [8:0]r (8 bits)

Logic Block

 

## Design Implementation

Logic Diagram

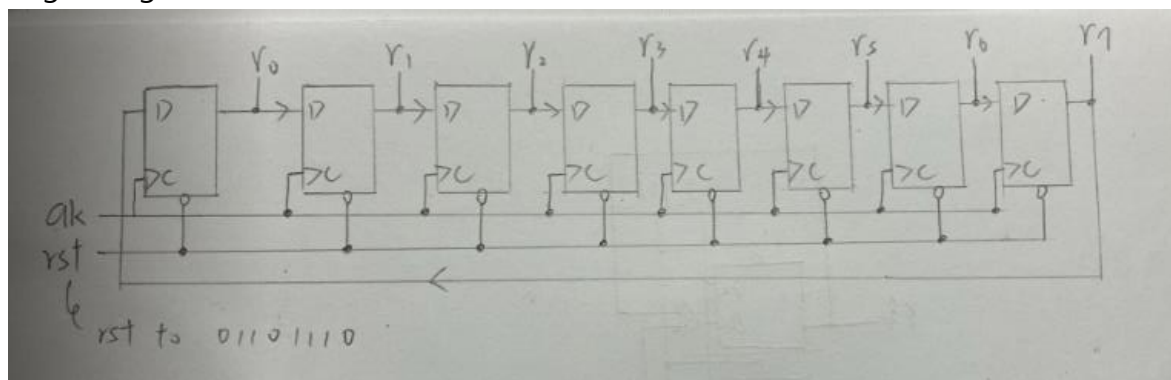


一樣把前面第二小題的 1Hz 時脈搬過來，只需要做 ring counter。所以建立 8 bits 的 r 作為輸出，且每一位承接前面暫存器傳過來的數值，而最後一位傳到第一位，且傳送時皆是同時傳送。當 rst 啟動時，就回到預設 01101110。

## Pin assignment

IO	clk	rst	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
Pin	W5	V17	U16	E19	U19	V19	W18	U15	U14	V14

PS: rst 設定: 01101110

## Discussion

 

這張是 8bits Ring Counter 的 testbench，時間一樣是自己設定的。從波形圖就可以很確定 Ring Counter 是沒有寫錯的。這一題我覺得跟上一題很像，只是把 4 bits up Counter 改成 Ring Counter。整體上除了 Ring Counter 在傳送的細節不要寫錯，大致上沒有問題。時脈 clk 大致上跟前面一樣直接套用第二小題的結果使用。

寫成 top module 的形式最大的好處就是只要變數在模塊間的設定沒錯，clk 時域的設定就不用考慮太多。只是這次發現在實作時呼叫模塊，呼叫的名稱記得要不一樣，例如: U0, U1...。在打程式時沒注意到，debug 很久才發現這樣的問題。

## Conclusion

在這一小題裡，我學到了如何寫 Ring Counter。整體上的概念跟上學期學到的一模一樣。我覺得核心跟上一題一樣，只要 top module 寫得好基本上實做起來就沒什麼難度。

## References

無



5 Use the idea from 4. We can do something on the seven-segment display. Assume we have the pattern of E, H, N, T, U for seven-segment display as shown below. Try to implement the scrolling pre-stored pattern “NTHUEE2023” with the four seven-segment displays.


## Design Specification

IO 輸出入設定:

輸入: clk (1 bit), rst (1 bit)

輸出: [3:0]ssd( 4 bits), [7:0] D(8 bits)

Logic Block

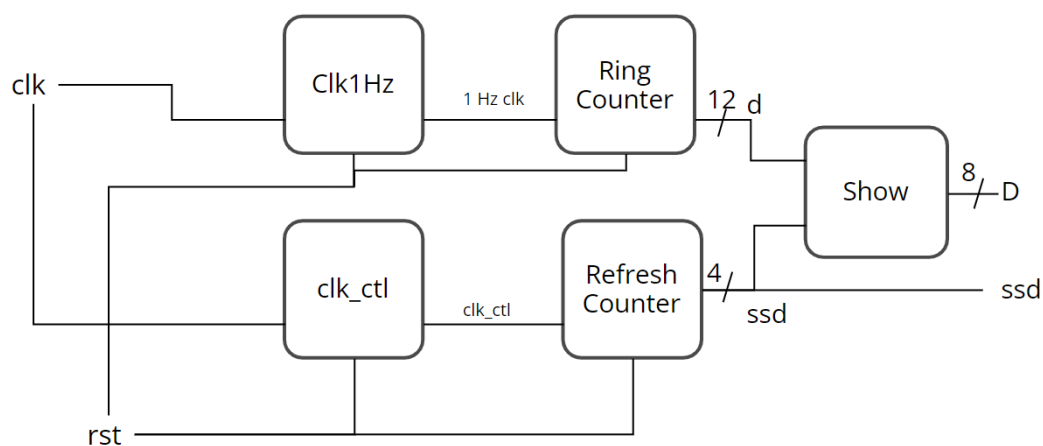

## Design Implementation

Clk1Hz 跟第二題一樣輸出 1Hz 的時脈。而 clk\_ctl 是用於控制七段顯示器的輸出頻率，實脈控制在  $100M \cdot 2^{-19}$  左右，剛好可以在人的視覺暫留的範圍內。

RingCounter 的功用是用於在顯示器上依序顯示 NTHUEE2023，其中共有 10 位，所以它是一個 10 bits Ring Counter。且 N, T, H, U, E, 0, 2, 3 共 8 種輸出，所以我用 3bits 來依上面順序編號他們。所以嚴格上這個 Ring Counter 是 30bits，但每次是 3 bits 在做傳送。接著再把 10 位中的前四位字元共 12bits 設為 d，作為當前應顯示的字元。

而 Refresh Counter 是用於在四個七段顯示器上面顯示不同字元。所以連的時脈是較快的 clk\_ctl。輸出 ssd 其依序是  $0111 \rightarrow 1011 \rightarrow 1101 \rightarrow 1110$ ，共 4 bits 的 Ring Counter，控制哪時候四個燈哪個燈亮。

最後 Show 是針對 d 進行調整，前面講過 d 裡面的字元是 3bits 代表，所以 Show 一個任務是將 d 的 3bits 轉為七段顯示器的 D 8bits。另一個是決定在 ssd 為哪個燈號時應亮哪個字串。

## Discussion

在 Ring Counter 裡(控制字元輸出的)，目前是用 3 bits 在轉換成 8bits。一開始我是想跳過轉換的步驟，直接設為七段顯示器的值，同時我又想一次進行傳送，不想一個一個慢慢打 3bits 的傳送，所以選了二維陣列。但我發現二維陣列在 `always` 進行賦值或其他操作時會出現錯誤。由於不太瞭解其機制，所以我只好重新慢慢打。接著是顯示四個不同字元的七段顯示器。我參考了討論區的文章，並藉此得到啟發，瞭解如何實際處理這樣的問題。最後一樣將各個模塊組合，寫成 `top module` 的形式。雖然有在 `yt` 上看到別人只寫 2 個時脈的模塊後直接在 `top module` 寫 `scrolling`，但我為了保險起見，我還是統一處理。

## Conclusion

在這一小題，我學到了如何一次顯示四種不同字元的方法。但我覺得我目前使用的時脈仍有瑕疵，可能可以再 `clk_ctl` 調高頻率來使七段顯示器看起來更自然。同時我也更熟悉使用七段顯示器和 Ring Counter 這兩個寫法。

## References

<https://www.fpga4student.com/2017/09/seven-segment-led-display-controller-basys3-fpga.html>

這個是討論區有同學分享的，非常實用。唯一我個人的小缺點是他把所有東西寫在一起，有點複雜。