

## Lab 6: Electronic Clock

1 Implement an electronic clock with the following functions:

雖然這次只有一個問題，但是由多個子問題(模組)構成，過於複雜。因此我想先把每個部份的 Design Specification 和 Design Implementation 寫完，方便使用者可以看懂每個細節在做什麼。最後將所有模組(功能)整合在一起，Discussion, Conclusion 和 Reference 最後再一起寫。

1.1 Finish the time display function supporting 24-hour (00-23). The time display can show hour:minute and second, and use one push button to switch the display

模組名: Time\_Mode

### Design Specification

IO 輸出入設定


輸入:

clk	1 bit	時脈(100M)
rst	1 bit	Reset(外接 SW15(R2))
mode	2 bits	紀錄現在在哪種功能
b0long	1 bit	b0(W19)按鈕 長按
b0short	1 bit	b0(W19)按鈕 短按
b1long	1 bit	b1(T17)按鈕 長按
b1short	1 bit	b1(T17)按鈕 短按

輸出:

cnt3	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第一個
cnt2	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第二個
cnt1	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第三個
cnt0	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第四個
setting	1 bit	LD15(L1)告訴使用者是否在設定狀態
time_mode_setting	2 bits	LD1, 2(E19, U19)告訴使用者現在在設定哪一個位數(時分秒)
time_mode_show	1 bit	告訴使用者現在在顯示(時分 or 秒)(LD1 U16)
stop	1 bit	控制 Date 功能裡的 day 的上數
alarm	1 bit	當時間和鬧鐘相等時，亮起(LD14)(P1)
alarm_min0	4 bits	鬧鐘所設定時間的分(個位數)
alarm_min1	4 bits	鬧鐘所設定時間的分(十位數)
alarm_hour0	4 bits	鬧鐘所設定時間的時(個位數)
alarm_hour1	4 bits	鬧鐘所設定時間的時(十位數)


## Logic block and state diagram

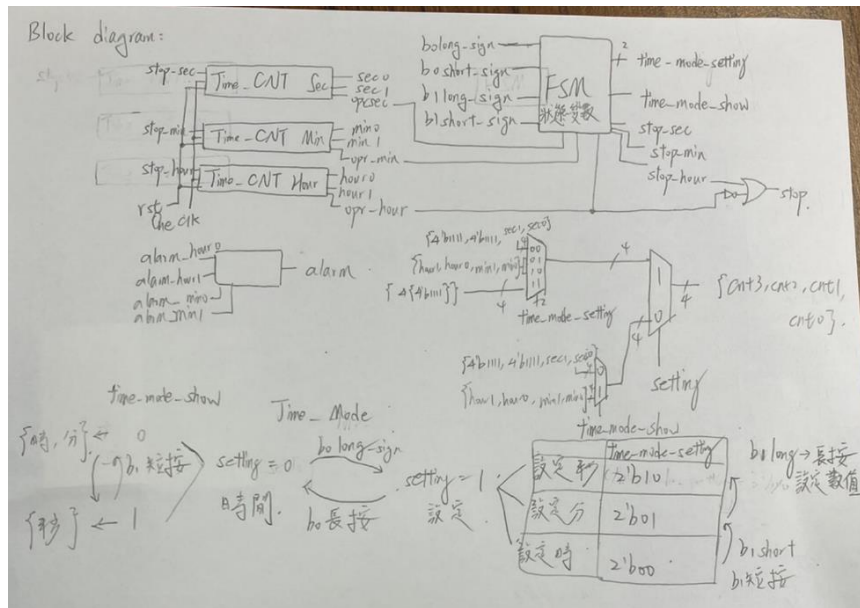
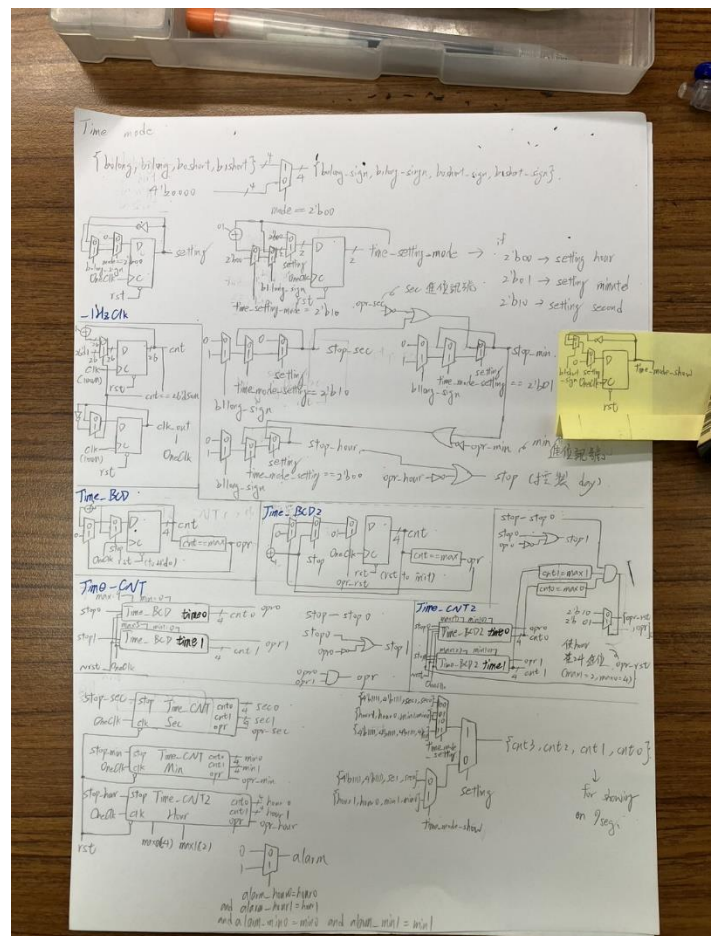
## Design Implementation

我的設計是先設定一個狀態變數 `setting`，當 `setting == 1` 時為設定時間的狀態。反之，`setting == 0` 為正常手錶的狀態。當 `setting == 1` 時，有一個狀態變數 `time_mode_setting` 表示當前設定哪一時間(時分秒)。 `setting == 0` 時也有一個 `time_mode_show` 表示當前顯示的是(時分)還是(秒)。 `Setting` 狀態由 `b0` 長按來切換，子狀態變數(`time_mode_setting/show`)由 `b1` 短按來控制。而在設定時，只需長按 `b1` 到使用者想設定的數字再停下即可。同時，我也利用這些狀態變數來控制當前輸出到七段顯示器的數字是哪些。

基於上面的規則，當 `setting=0` 時，所有的時分秒 BCD 的 `stop` 皆為 0。而當 `setting = 1`，所有 BCD 的 `stop` 為 1 除非我們按下 `b1long` 且 `time_mode_setting` 符合該條件時。



這裡為了方便進程式管理，我寫了 `Time_CNT(2)`來進行兩位 BCD 的上數。

要注意的是小時是在 24 小時進位，有別於一般的 BCD 計數器，我額外拉了兩條 max0, max1 並多了 opr\_rst。max0, max1 來偵測是否達到 23(圖中 logic diagram 筆誤，在此更正)，若此刻的時為 23 且要進位(上數)時，opr\_rst = 1 使得兩位 BCD 自動回到 0。

此外，為了防止我們在其他功能按下 b0, b1 按鈕而不影響 time 的狀態。我用 mode 來代表當前我們正在使用的功能，也藉此利用它來當作 enable 防止我們在其他功能下影響到 time 的狀態。

最後，為了達成接下來的 alarm 功能，我將使用者設定的鬧鐘時間接進 Time\_Mode 裡，來偵測何時該亮燈。

1.2 For the date functions in clock (no leap year), we have the following functions: § Day (Jan/March/May/July/Aug/Oct/Dec: 1-31, Feb: 28, Apr/June/Sept/Nov: 30), § Month (1-12), § Year (00-99). Month-Day function can display in the 4 7-segment displays, and use one push button to select the display of Year (2 Seven-Segment Displays, SSDs) or Month-Day (4 SSDs).

模組名: Date\_Mode

## Design Specification

輸出入設定


輸入:

clk	1 bit	100M 時脈
rst	1 bit	reset(外接 SW15(R2))
mode	2 bits	顯示現在在哪個功能
stop	1 bit	從 time 接出來，控制 day 的進位
b0long	1 bit	b0 按鈕長按
b0short	1 bit	b0 按鈕短按
b1long	1 bit	b1 按鈕長按
b1short	1 bit	b1 按鈕短按

輸出:

cnt3	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第一個
cnt2	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第二個
cnt1	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第三個
cnt0	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第四個
date_mode_setting	2 bits	LD1, 2(E19, U19)告訴使用者現在在設定哪一個位數(年月日)
date_mode_show	1 bit	告訴使用者現在在顯示(時分)or (秒)(LD1 U16)
setting	1 bit	LD15(L1)告訴使用者是否在設定狀態


## Block diagram and state diagram

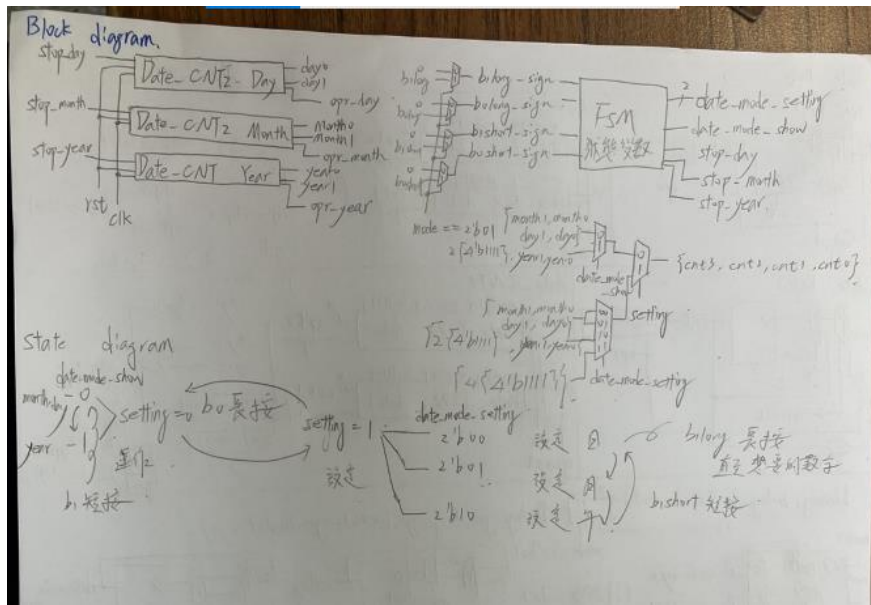
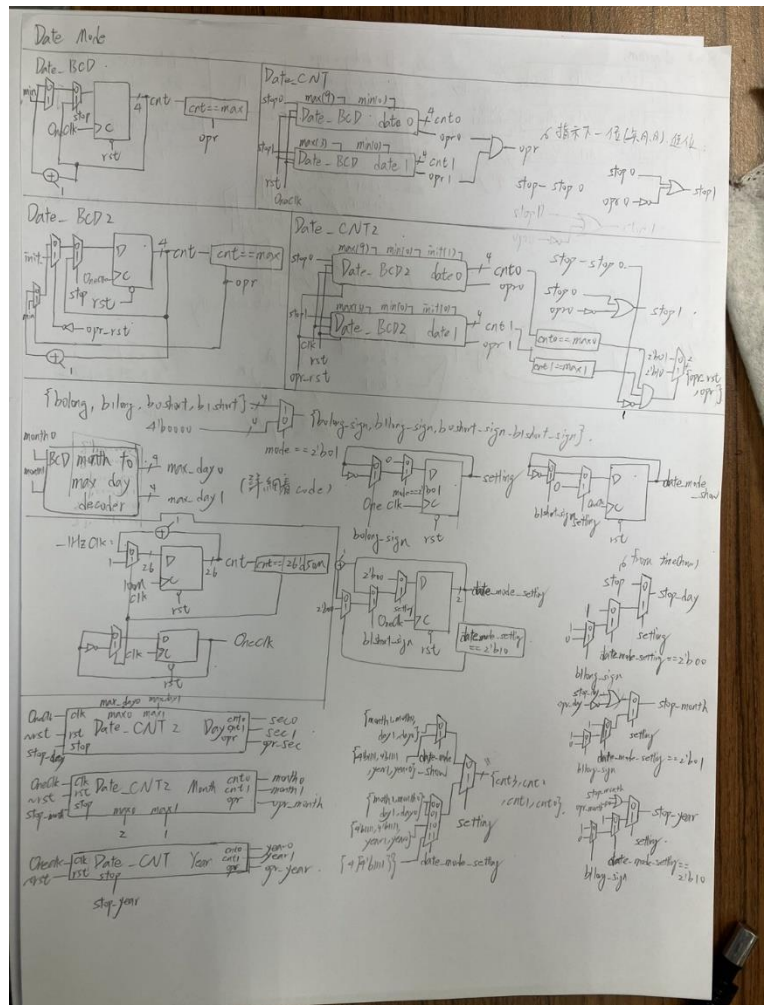
## Design Implementation

和 Time\_Mode 相同的運作原理，先有個 mode==2'b01 作為 enable，控制按鈕訊號，防止當系統在其他狀態時，按下按鈕會影響到 Date\_Mode 的狀態。若要進入 setting 狀態時，長按 b0long 進入，讓 setting = 1，接著再利用 b1short 短按來切換要設定的位數(年月日)。接著，當要設定實際數值時，長按 b1long 直至七段顯示器顯示出使用者想要的數字。這裡建議使用者當看到七段顯示器顯示數字為想要數字的前一個時，可以放開按鈕，因為長按會使得長按訊號多延遲一段時間。最後，若要結束設定狀態，再長按 b0long 回到一般狀態。

大致上所有的程式碼跟 **Time\_Mode** 一樣，大同小異。唯一不一樣的是每月的天數不一樣，需要用一个 **case** 去決定每月的最大值。剩下的方法和上面的小時 **Hour** 一樣。這裡要另外寫一個 **Date\_CNT** 和 **Date\_BCD** 是因為日月的起始是由 01 開始而非 00。因此需要多兩個 **BCD init0, init1**，來控制(當然 **init** 也可以直接寫在 **BCD** 計數器



裡)。同樣地，在一般模式時短按 b1short 切換顯示模式(月日)和(年)。

### 1.3 Support one alarm function.

模組名:Alarm\_Mode

## Design Specification

輸出入設定

輸入:


clk	1 bit	100M 時脈
rst	1 bit	reset(外接 SW15(R2))
mode	2 bits	顯示現在在哪個功能
b0long	1 bit	b0 按鈕長按
b0short	1 bit	b0 按鈕短按
b1long	1 bit	b1 按鈕長按
b1short	1 bit	b1 按鈕短按

輸出:


cnt3	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第一個
cnt2	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第二個
cnt1	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第三個
cnt0	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第四個
time_mode_setting	1 bit	LD1, 2(E19, U19)告訴使用者現在在設定哪一個位數(時, 分)
time_mode	1 bit	0(dummy variable)無意義
setting	1 bit	LD15(L1)告訴使用者是否在設定狀態(鬧鐘開啟狀態)



## Block diagram and state diagram

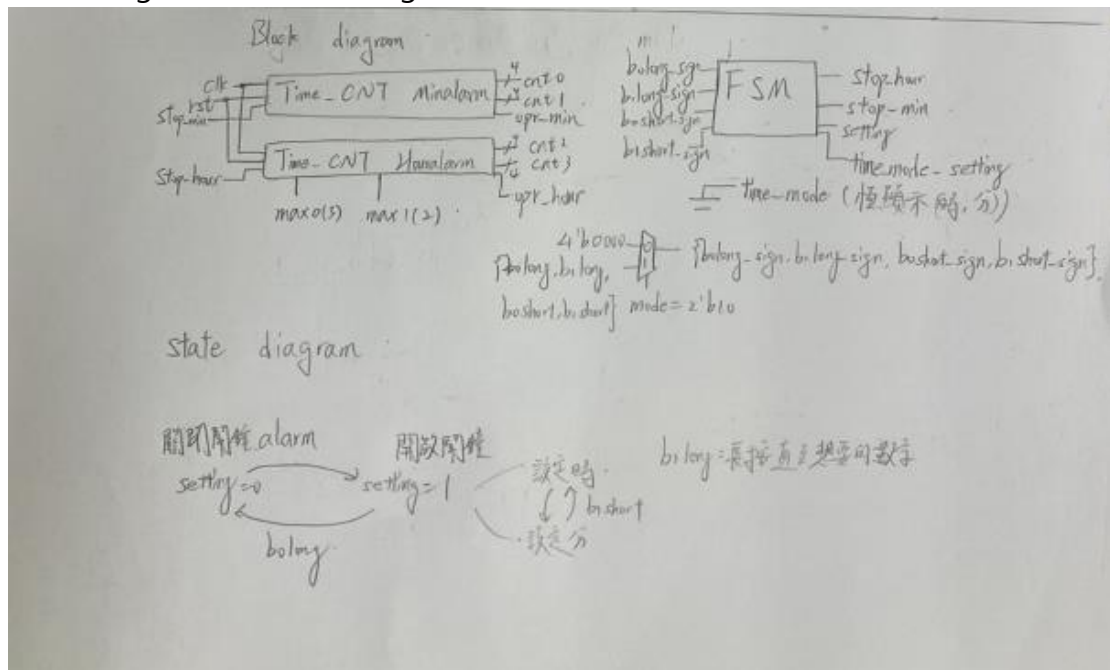

## Design Implementation

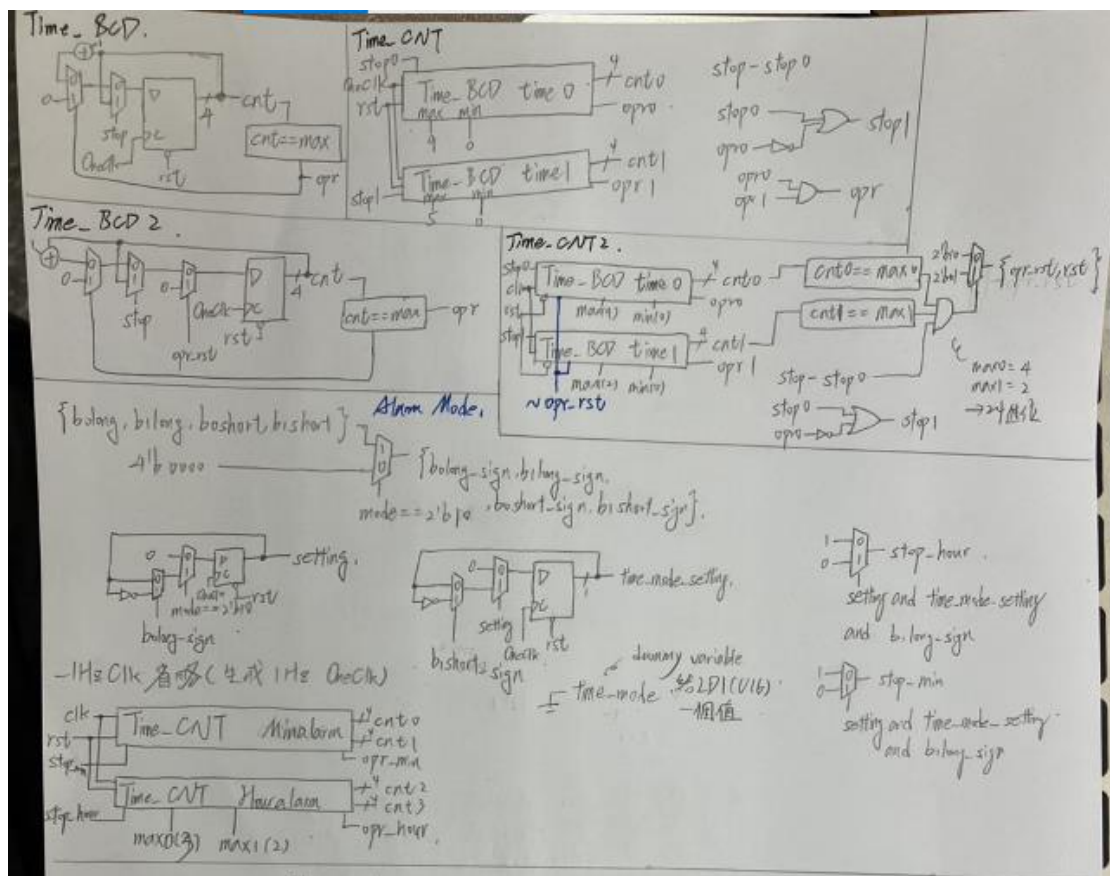

在這裡我們直接挪用在 Time\_Mode 裡所用到的 Time\_CNT 和 Time\_CNT2。我的 alarm 偵測我寫在 Time\_Mode(判斷 alarm 是否等於當前的 time)和

top\_module(決定 alarm 是開還是關)裡，利用 alarm\_setting 控制(alarm\_setting 為 Alarm\_Mode 的 setting)鬧鐘是否是開或是關。其餘沒有什麼特別另外寫的東西，功能操作都和前面兩者類似。

長按 b0long 可改變 setting 狀態，若 setting=1，代表鬧鐘是打開的，並可以藉由長按 b1 來設定數值;短按切換設定時或分。若 setting=0，則鬧鐘是關閉的狀態，而且也無法調整。

#### 1.4 Support a stopwatch function (Use lab5 exp2's codes).

模組名: STOPWATCH\_Mode

### Design Specification

輸出入設定


輸入:

clk	1 bit	100M 時脈
rst	1 bit	reset(外接 SW15(R2))
mode	2 bits	顯示現在在哪個功能
b0long	1 bit	b0 按鈕長按
b0short	1 bit	b0 按鈕短按
b1long	1 bit	b1 按鈕長按
b1short	1 bit	b1 按鈕短按

輸出:

show_cnt3	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第一個
show_cnt2	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第二個
show_cnt1	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第三個
show_cnt0	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第四個
stop	1 bit	顯示計時器是否於暫停狀態(和 setting 同 led)
lap_state	1 bit	顯示計時器是否於 lap 狀態(LD3, V19)


## Block diagram and state diagram

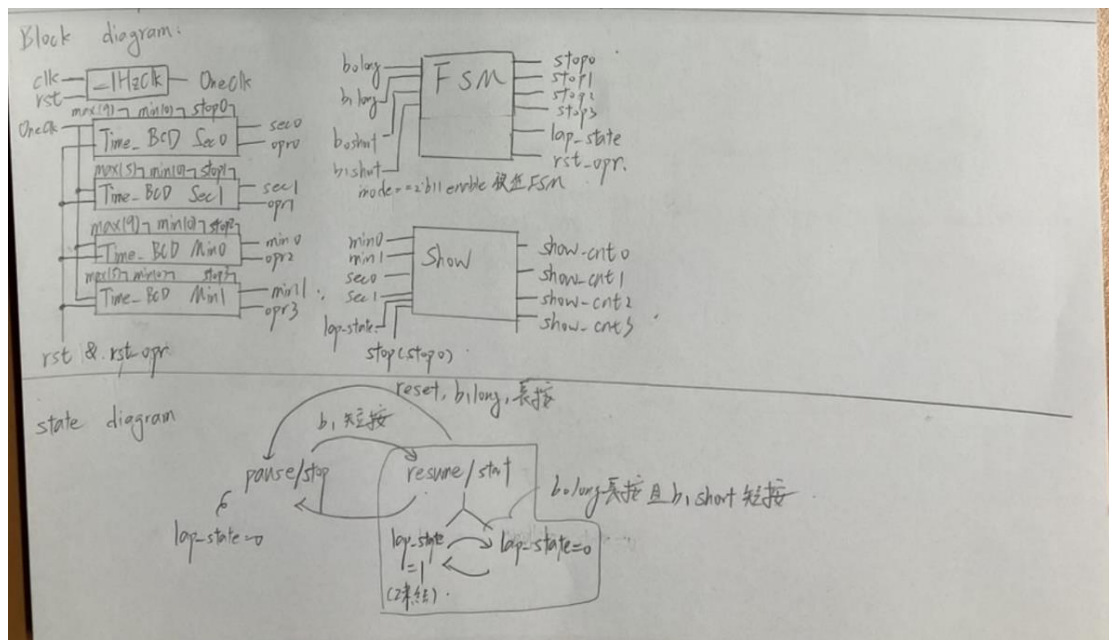


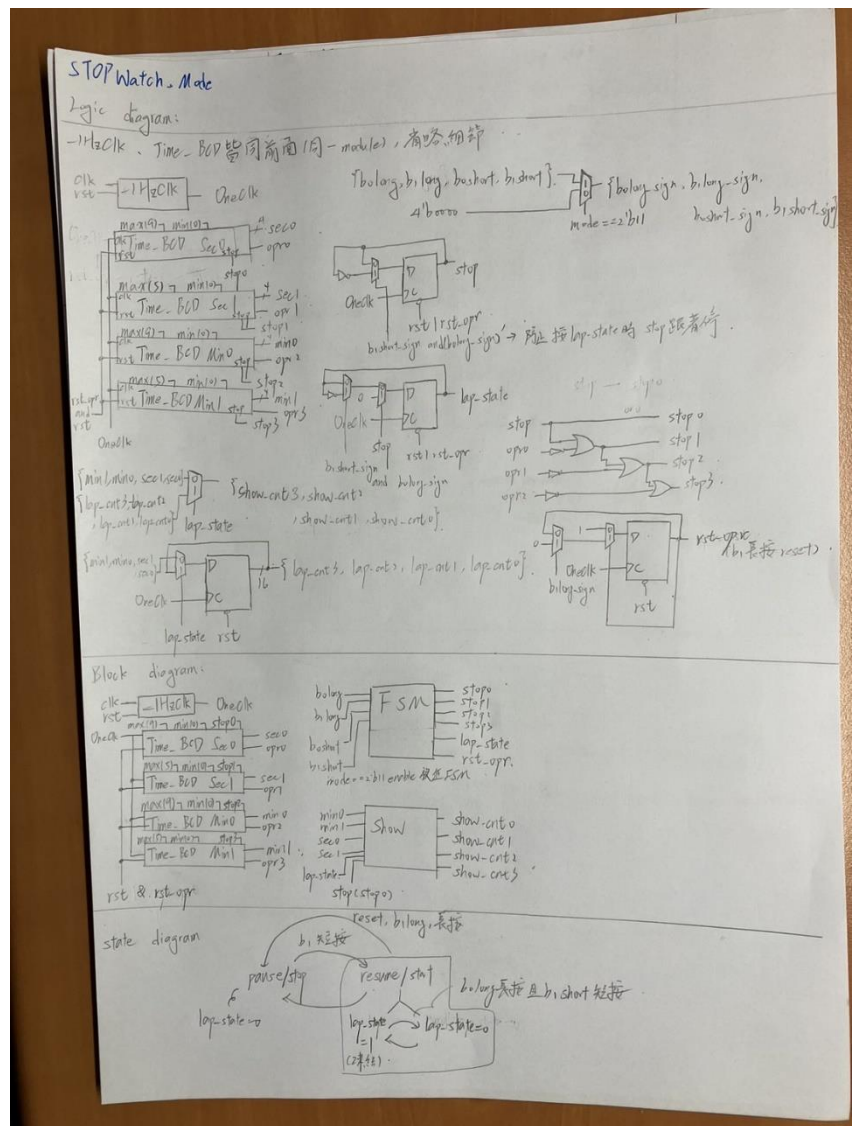
## Design Implementation

在這裡，狀態變數化簡到剩 `stop`, `lap_state`。b1short 短按可以控制 `stop/pause` 和 `start/resume` 的切換。計時途中(`stop=0`)才可以使用 `lap`，且當 `lap` 狀態下按下 `b1short`，會進入暫停 `pause(stop=1)` 並取消 `lap_state` 回到當前數到的數字。`lap_state` 的切換比較麻煩，需要提前長按 `b0long`，接著在要 `lap` 的瞬間按下 `b1short`。這樣設計的原因是想要用一個短按控制，但 2 個按鈕的情況下所有短按都已被利用，所以才選擇這種方式。若要 `reset`，長按 `b1long` 即可，計時器會自動回歸到 0 並停留在 `stop` 狀態。



## Other module

### Module1: Button\_sign\_ctl

#### Design Specification

##### 輸出入設定

##### 輸入:

clk	1 bit	100M 時脈
rst	1 bit	reset(外接 SW15(R2))
pb	1 bit	外接到想偵測的按鈕

##### 輸出:

bt_short_sign	1 bit	代表該按鈕的短按訊號
bt_long_sign	1 bit	代表該按鈕的長按訊號

## Module2: \_7SegShow

### Design Specification


輸出入設定

輸入:

clk	1 bit	100M 時脈
rst	1 bit	reset(外接 SW15(R2))
cnt3	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第一個
cnt2	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第二個
cnt1	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第三個
cnt0	4 bits	顯示於 7Seg 左邊數來第四個

輸出:

ssd	4 bits	控制四個七段顯示器哪幾個要亮
D	8 bits	控制七段顯示器應顯示什麼數字(符號)

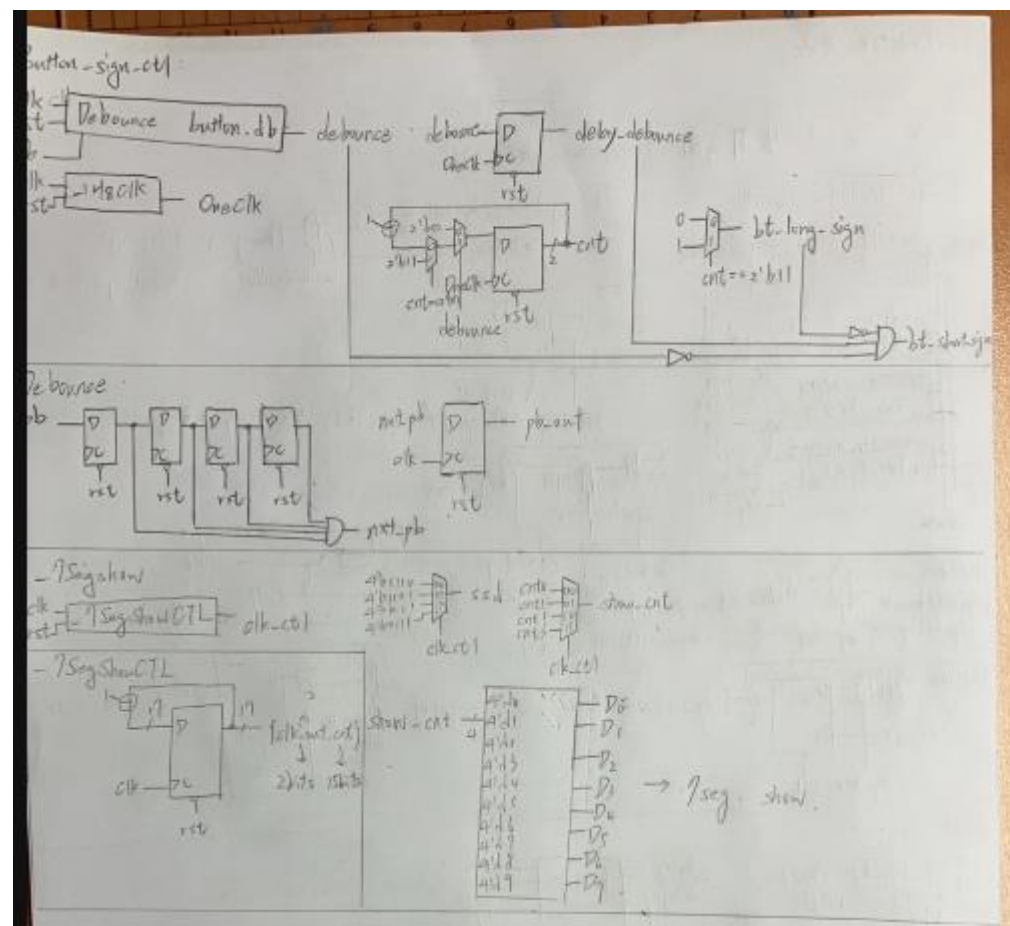

1.5 Support the setting mode to set the time, date, and alarm.

## Combination—Watch Module

### Design Specification

IO 輸出入設定



輸入:

clk	1 bit	時脈(100M)
rst	1 bit	Reset(外接 SW15(R2))
b0	1 bit	BTNL 按鈕(W19)
b1	1 bit	BTNR 按鈕(T17)

2 輸出:

mode_led	4 bits	顯示現在在哪種功能(LD13, 12, 11,10)(N3,P3,U3,W3)
b0long	1 bit	LD7(V14)顯示是否觸發此訊號
b0short	1 bit	LD6(U14)顯示是否觸發此訊號
b1long	1 bit	LD9(V3)顯示是否觸發此訊號
b1short	1 bit	LD8(V13)顯示是否觸發此訊號
setting	1 bit	顯示該功能狀態下的 setting 狀態(LD15, L1)
mode_show	1 bit	顯示各功能在一般狀態下(顯示功能)，七段顯示器所顯示的數值意義
mode_setting	1 bit	顯示各功能在設定狀態下，正在設定哪一位
ssd	4 bits	控制四個七段顯示器該顯示哪一個
D	8 bits	控制七段顯示器應顯示什麼數字、符號
lap_state	1 bit	顯示在 Stopwatch 模式下，是否在 lap 狀態
alarm	1 bit	當時間達到鬧鐘所設時間亮起(LD14, P1)

### Block diagram and state diagram

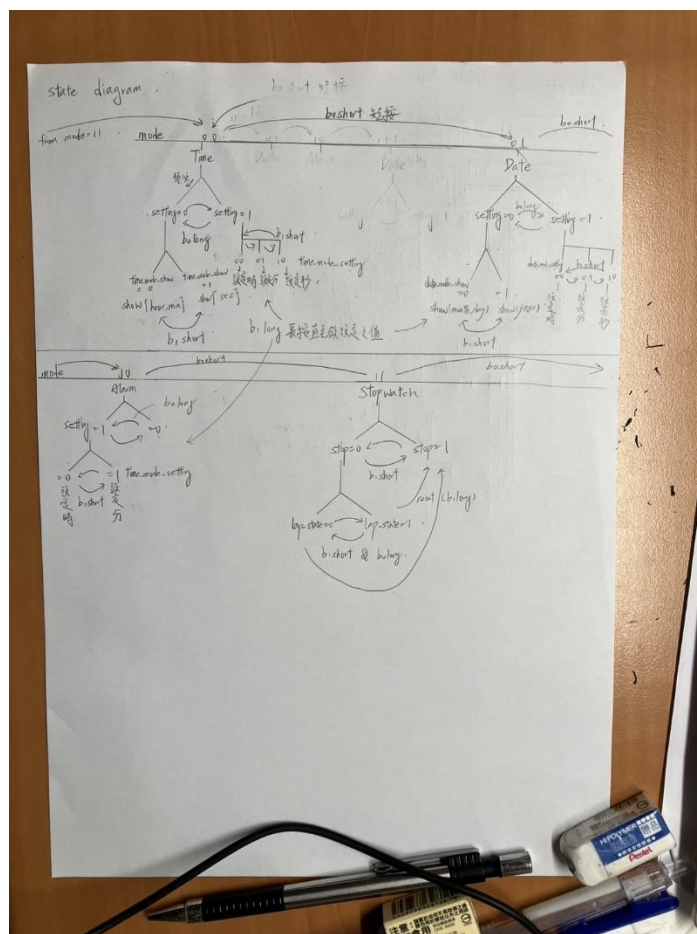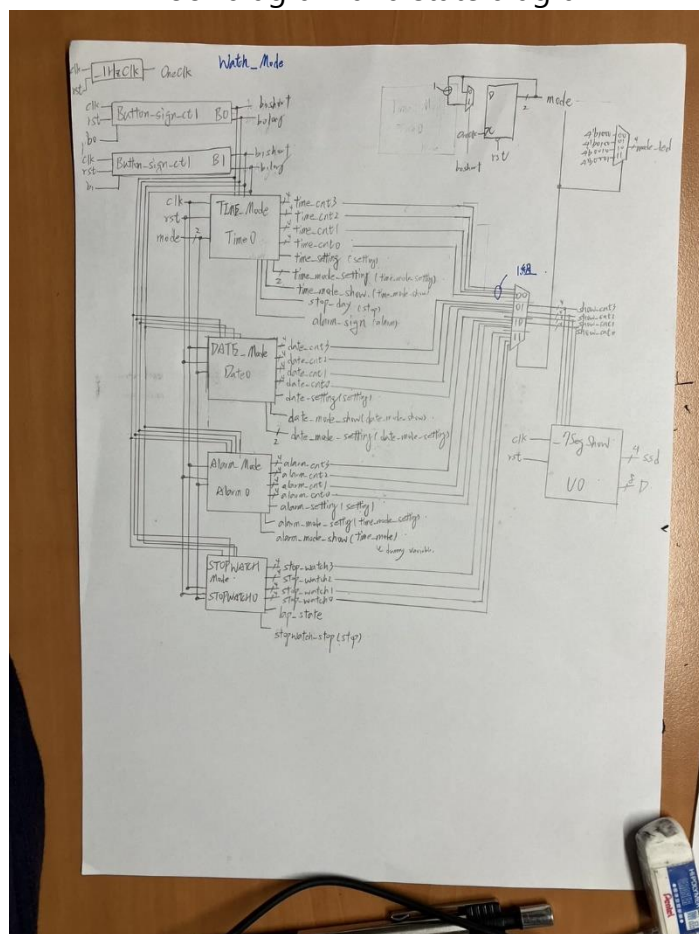

## Pin assignment

IO	clk	rst	b0	b1	b0long	b0short	b1long	b1short	setting
Pin	W5	R2	W19	T17	V14	U14	V3	V13	L1
IO	mode_show				alarm	lap_state			
Pin	U16				P1	V19			

IO	mode_setting[0]	mode_setting[1]	mode_led[3]	mode_led[2]	mode_led[1]
Pin	E19	U19	N3	P3	U3
IO	mode_led[0]	ssd[3]	ssd[2]	ssd[1]	ssd[0]
Pin	W3	W4	V4	U4	U2

IO	D[7]	D[6]	D[5]	D[4]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]
Pin	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7

## Design Implementation

使用說明:

**b0short** 在這裡只有一個作用，就是切換手錶功能(模式)。接下來依序講解各個模式如何使用

!!!在長按 **b1(b1long)**時可以設定數字直至使用者想設定之數字，由於延遲問題，建議在目標數字前一位時放開。

**Time 模式:** mode = 2'b00, mode\_led = 4'b1000

setting 切換: 長按 b0(觸發 b0long)

設定模式(setting = 1, LD15 亮起)

mode\_setting = 2'b00 → 設定 時

mode\_setting = 2'b01 → 設定 分

mode\_setting = 2'b10 → 設定 秒

切換 mode\_setting(LD2(U19), LD1(E19)) 方法: b1short, 依序切換為 00→01→10(循環)

長按 b1(觸發 b1long), 直到七段顯示器顯示之數字達到使用者想設定的數字。

一般模式(setting = 0, LD15 熄滅)

mode\_show = 0 → 顯示{時, 分}

mode\_show = 1 → 顯示{秒}

切換 mode\_show(LD0, U16)方法: b1short, 依序切換為 0 → 1(循環)

PS: 長按 b1(b1long)並不會觸發任何功能

=====

**Date 模式:** Mode = 2'b10, mode\_led = 4'b0100

setting 切換: 長按 b0(觸發 b0long)

設定模式(setting = 1, LD15 亮起)

mode\_setting = 2'b00 → 設定 日

mode\_setting = 2'b01 → 設定 月

// 在設定月、日時間時，建議先設定月在設定日(因為這樣會先設定日的最大值)

mode\_setting = 2'b10 → 設定 年

切換 mode\_setting(LD2(U19), LD1(E19)) 方法: b1short, 依序切換為 00→01→10(循環)

長按 b1(觸發 b1long), 直到七段顯示器顯示之數字達到使用者想設定的數字。

一般模式(setting = 0, LD15 熄滅)

mode\_show = 0 → 顯示{月, 日}

mode\_show = 1 → 顯示{年}

切換 mode\_show(LD0, U16)方法: b1short, 依序切換為 0 → 1(循環)

PS: 長按 b1(b1long)並不會觸發任何功能

=====

**Alarm 模式:** Mode = 2'b10, mode\_led = 4'b0010

Setting 切換: 長按 b0(觸發 b0long)

開啟鬧鐘模式(setting = 1, LD15 亮起)並設定

mode\_setting = 2'b00 → 設定 時

mode\_setting = 2'b01 → 設定 分

切換 mode\_setting(LD2(U19), LD1(E19))方法: b1short, 依序切換為 00→01(循環)

長按 b1(觸發 b1long), 直到七段顯示器顯示之數字達到使用者想設定的數字。

設定完後便會儲存, 不須按任何按鍵。若要關閉鬧鐘就再按一次 b0long 切換為 setting=0。

關閉鬧鐘模式(setting = 0, LD15 熄滅)

PS: 這時候按 b1, 不論短或長按皆沒有任何作用

!!!使用時盡量平放在桌子, 若中途出現接觸不良或其他錯誤, 可以試試 reset 後在試一次!!!

=====

**Stopwatch 模式:** Mode = 2'b11, mode\_led = 4'b0001

stop 切換(Stop/pause ↔ Start/resume 切換): 短按 b1(觸發 b1short)

計時模式(stop = 0, LD15 熄滅), 這時可以自由切換 lap\_state 來使用 lap 功能

lap\_state 切換: 在長按 b0(觸發 b0long)的狀態下短按 b1(觸發 b1short)

lap\_state = 1(LD3, V19 亮起), 七段顯示器之數字凍結

lap\_state = 0(LD3, V19 熄滅), 七段顯示器之數字正常計時(回歸到實際計時時間)

非計時模式(stop = 1, LD15 亮起), 這時 lap\_state 一律關閉, 回到實際數字時間。

## Discussion

在實作手錶 Watch 時, 我根據曾經帶過的電子手錶的經驗來設計。切換功能都用短按, 而進入設定模式都用長按。但在計時器的模式我遇到了困難, 因為短按都幾乎被其他功能綁定了, 但我又覺得 lap 屬於瞬間性的動作, 所以應該還是要一個短按, 所以我才選擇用一個長按來輔助。因此要切換 lap 時, 可以事先長按 b0, 然後在瞬間按下 b1。(不過由於我接的時脈, 短按都需要 2 秒左右, 而長按需要 5 秒以上)



另外，我還是保留一個 **switch** 來處理 **reset** 問題。由於我的傳輸線有時會接觸不良，導致程式在接觸不良時發生錯誤。這時就可以利用 **reset switch** 來重新設定，不需用在重新 **program** 一次。

最後，在一開始寫的時候，我發現當檔名設成 **Time** 時，不知為何 **top module** 無法成功讀取，而會出現一些錯誤。但在我把檔名設為其他名子時就恢復正常。這種錯誤真的很難找，希望下次不會再遇到類似問題。

## Conclusion

在這次 lab 裡，我學到了：

- 如何寫大型複雜的 **project**

這次的 **Watch** 手錶的寫法我還是跟馬老師的不太一樣，設了許多狀態變數來處理複雜的狀態。不過我這次有畫了 **state diagram**，雖然我的 **state diagram** 很不正式，但我認為直觀很多。且只要有做好 **enable**，就不用怕狀態變數間互相影響。但我認為老師的寫法優點在於只要建立一個 **BCD** 計數器就好，不像我每個功能都建立一個，在成本或消耗上可能浪費許多。

## References

過程中我發現我有時在 **if** 裡加入一些冗餘條件時，卻沒有執行一些東西，所以我上網查詢後發現 **if** 的條件判斷裡不建議放入太多的邏輯式，因為會生成太長的邏輯鍊造成時脈上的誤差。

<https://community.intel.com/t5/Intel-Quartus-Prime-Software/Verilog-multiple-conditions-inside-an-if-statement/td-p/33719>