

Lab 4: Counters and Shift Registers II

1 Construct a 4-bit synchronous binary down counter (b3b2b1b0) with the 1-Hz clock frequency from lab3 and use 4 LEDs to show the binary values.


Design Specification

IO 輸出入設定:


輸入: clk (1 bit), rst (1 bit)

輸出: [3:0]led_ctl (4 bits)

Logic Block

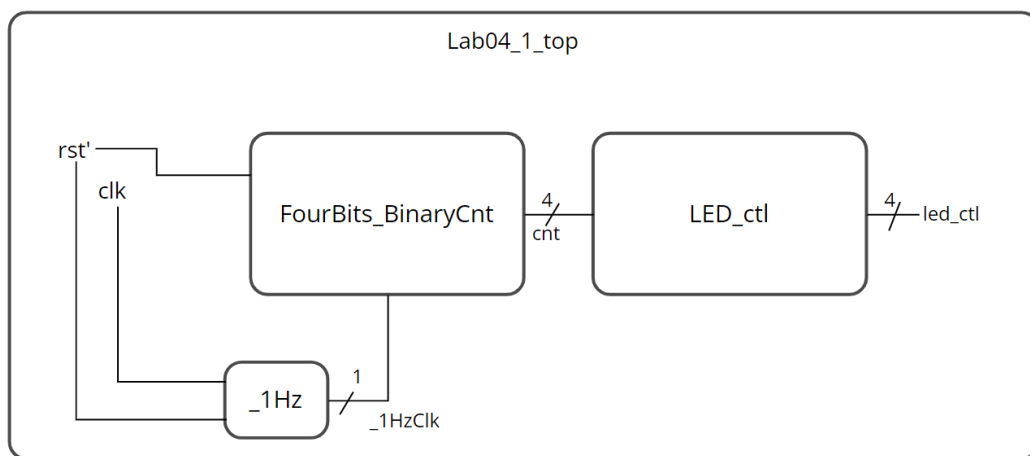

Design Implementation

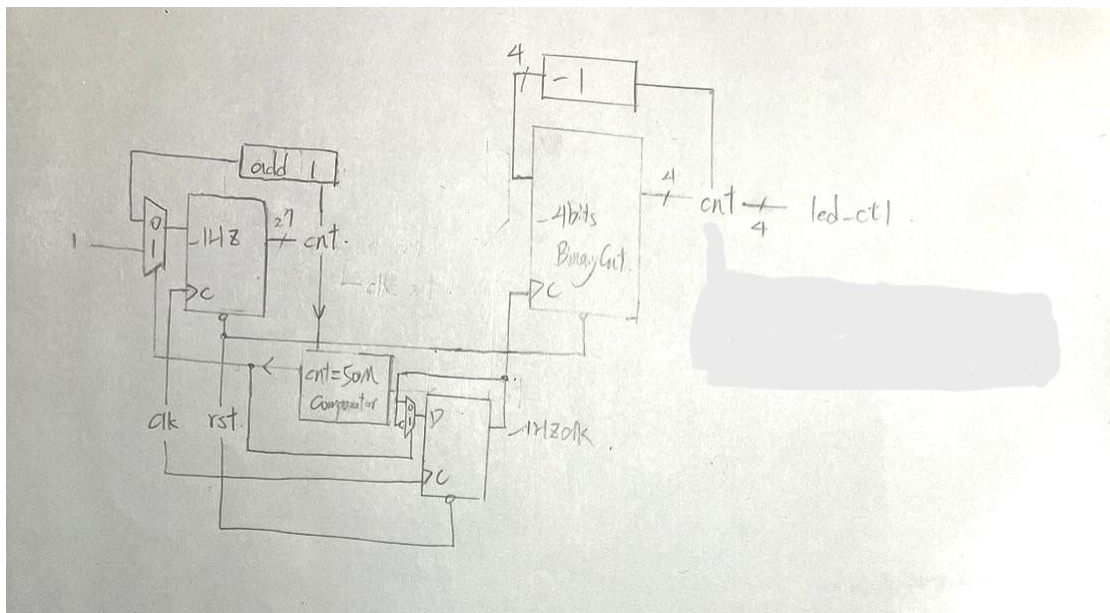


_1HzClk 是_1Hz 模組的訊號，藉由數到 50M 之後再除 2 得到，輸出 1Hz 時脈。接著再把 4bits BinaryCnt 接上剛剛產生的時脈，進行 4bits 遞減。由於是遞減功

能，所以初始值設為 1111。最後把當前數的數字指定給 led_ctl，控制 led 燈號的輸出。

Pin assignment

IO	clk	rst	led_ctl3	led_ctl2	led_ctl1	led_ctl0
Pin	W5	V17	V19	U19	E19	U16

Discussion

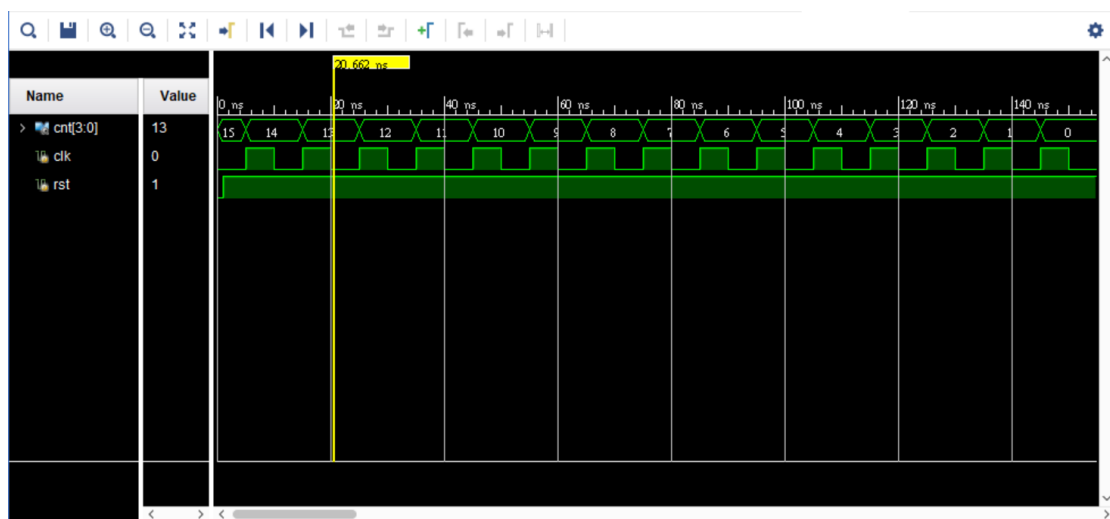

Testbench 的呈現顯示出 counter 是正常運作的。至於 1Hz 和 LED_ctl 的部分在實際執行結果沒什麼問題，和上次 lab3 的實驗幾乎一樣。唯有這次我把 50M counter 和最後的 1bits counter 合在一起寫。一開始沒注意到直接寫成 {clk_out, cnt} == 100M 的判斷，雖然在實際跑的時候看不出來，但當我再次看程式碼時便覺得怪怪的，因為這樣跟實際的 1Hz 訊號還是有差，跟我們 lab03_1 的 27bits 的除頻器類似，只是一個近似。所以我後來改用數到 50M 再接一位 bit 的除頻方法後便正確許多。

剩下的步驟和上次的 Counter 類似，只是變成往下數的。

Conclusion

在這個章節裡，我學到了

- Down counter 的寫法

Down Counter 是一種計數器，從一個初始值開始遞減，並且在每個時鐘周期結束時進行遞減。與 Up Counter 類似，Down Counter 的功能也是非常常見的，特別是在需要倒計時或者逆序計數的應用中。

在 Verilog 中實現 Down Counter 與實現 Up Counter 類似，只需將遞增操作替換為遞減操作即可。通常情況下，Down Counter 的初始值設置為最大值，或是想設定的極限值，接著在進行減法操作即可。

References

<https://www.fpga4student.com/2017/03/verilog-code-for-counter-with-testbench.html>

在這個連結裡提到了如何寫 Up-Down Counter 的寫法，可以當作這兩次 lab 的總結。

2 Combine the 4-bit synchronous binary down counter from exp1 with a binary-to-seven segment-display decoder (from lab2) to show the binary counting in 7-segment display.


Design Specification

IO 輸出入設定:


輸入: clk (1 bit), rst(1 bit)

輸出: [7:0]seg_ctl(8 bits), [3:0]led_ctl(4 bits)

Logic Block

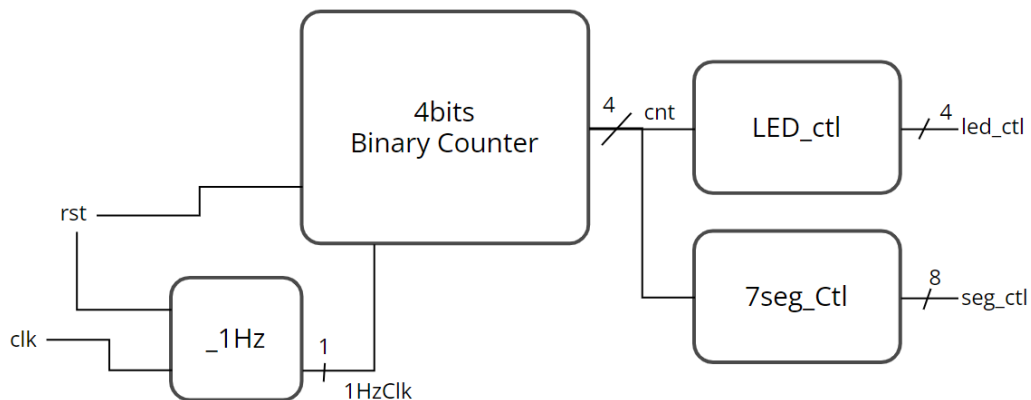

Design Implementation

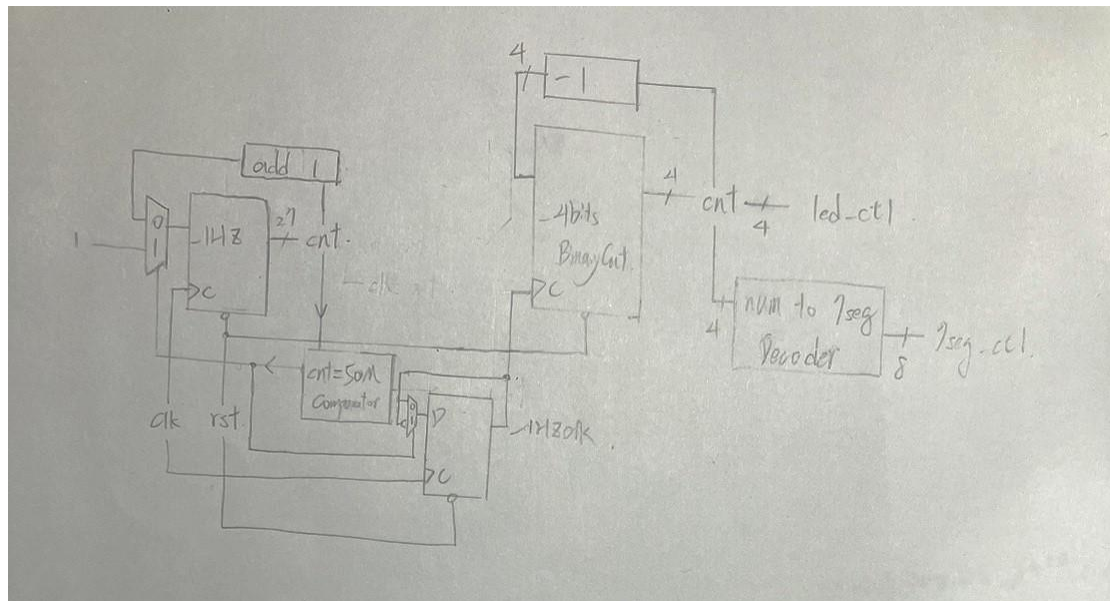

這個題目跟上一題幾乎一樣，只是多了用七段顯示器顯示，所以這裡的 **logic diagram** 在後面的部分多拉了一條線接到 **num to 7seg decoder**，而這個 decoder 我寫在 **SevenSeg_ctl** 裡面，用 **case** 去實作，**default** 設為 **8'b11111110**，所以當出現為之錯誤時，七段顯示器數字旁邊的點就會亮起以告訴我們出現錯誤(不過基本上不會出現此情況)。剩下的流程都一樣。

Pin assignment

IO	clk	rst	led_ctl0	led_ctl1	led_ctl2	led_ctl3	seg_ctl0
Pin	W5	V17	U16	E19	U19	V19	V7

IO	seg_ctl1	seg_ctl2	seg_ctl3	seg_ctl4	seg_ctl5	seg_ctl6	seg_ctl7
Pin	U7	V5	U5	V8	U8	W6	W7

Discussion



Testbench 的 Down counter 一樣沒有問題。如上所述，這次只是多了一個七段顯示器的顯示，所以只需要檢查每個數字對應到的顯示是不是正確就好。而結果也經過我檢查無誤。這次用的 decoder 和 lab2 所用的方法幾乎一樣，只是變成我先 define 每個數字的顯示，並在 case 裡再呼叫這些 define 而已。另外，這次我沒有寫 ssd 控制，但結果仍運行正常，因此我認為若沒有特別去設定的話七段顯示器的 ssd 控制為 0000。

Conclusion

在這個實驗裡，我學到了

- Down counter 和七段顯示器的結合

透過這個實驗，我們可以將 Down Counter 的計數值與七段顯示器進行連接，從而在七段顯示器上顯示出計數的數字。這樣做有助於我們實現一個簡單的計數器或倒計時器，並將其顯示在七段顯示器上。

實現這樣的結合需要理解七段顯示器的工作原理，以及如何將 Down Counter 的計數值轉換為七段顯示器需要的控制信號。通常情況下，我們需要使用一個數字轉換表(decoder)來將每個數字對應到七段顯示器的控制信號，然後根據 Down Counter 的計數值選擇相應的控制信號。

References

<https://github.com/tnat93/Up-Down-Counter---7-segment-display>

這裡是我在網路上找到別人的寫法，有趣的是他用兩個 seg 輸出，不太清楚為何，但我猜測是使用的板子不同導致的

3 Construct a single digit BCD down counter with a 2-Hz clock as the clock frequency and display on the seven-segment display. 3.1 Construct a single digit BCD down counter. 3.2 Construct a BCD-to-seven-segment display decoder. 3.3 Combine the above two together.


Design Specification

IO 輸出入設定:


輸入: clk (1 bit), rst(1 bit)

輸出: seg_ctl(8 bits)

Logic Block

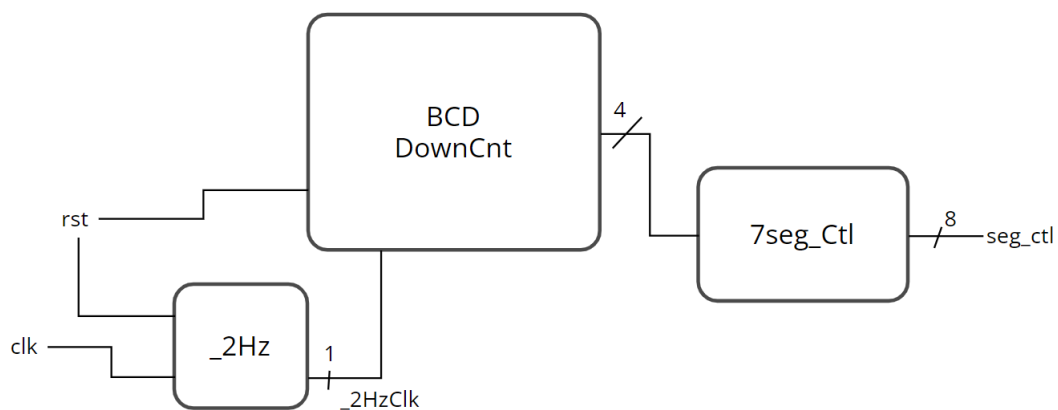

Design Implementation

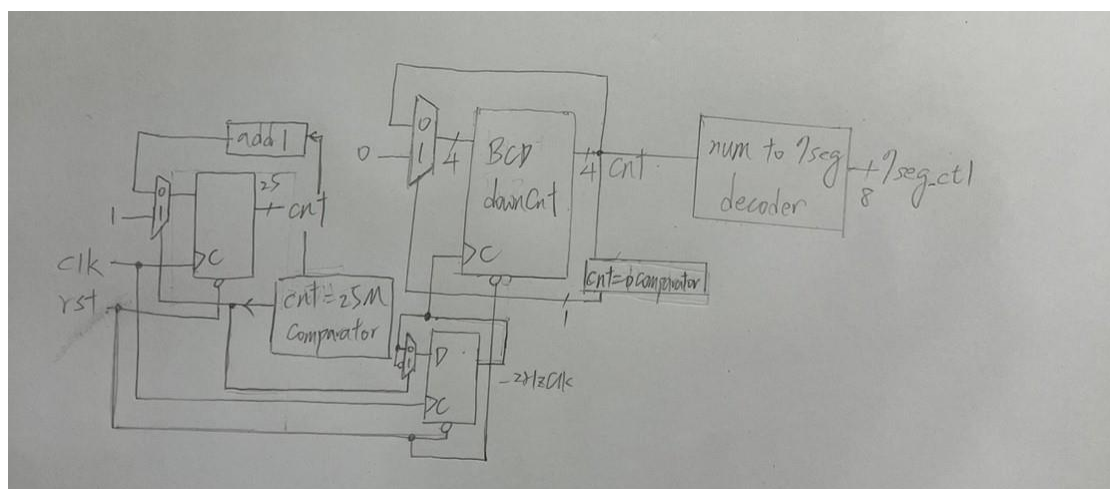


時間頻率由 1Hz 改為 2Hz。因此我把原本數到 50M 加 1bit 的除頻器改為數到 25M 加 1bit 除頻。而 BCD Down counter 也跟原本的 4 bits down counter 相似，只是最大值從 1111 改為 1001。後面的 decoder 就和原來一樣。

Pin assignment

IO	seg_ctl0	seg_ctl1	seg_ctl2	seg_ctl3	seg_ctl4	seg_ctl5	seg_ctl6	seg_ctl7
Pin	V7	U7	V5	U5	V8	U8	W6	W7
IO	clk	rst						
Pin	W5	V17						

Discussion

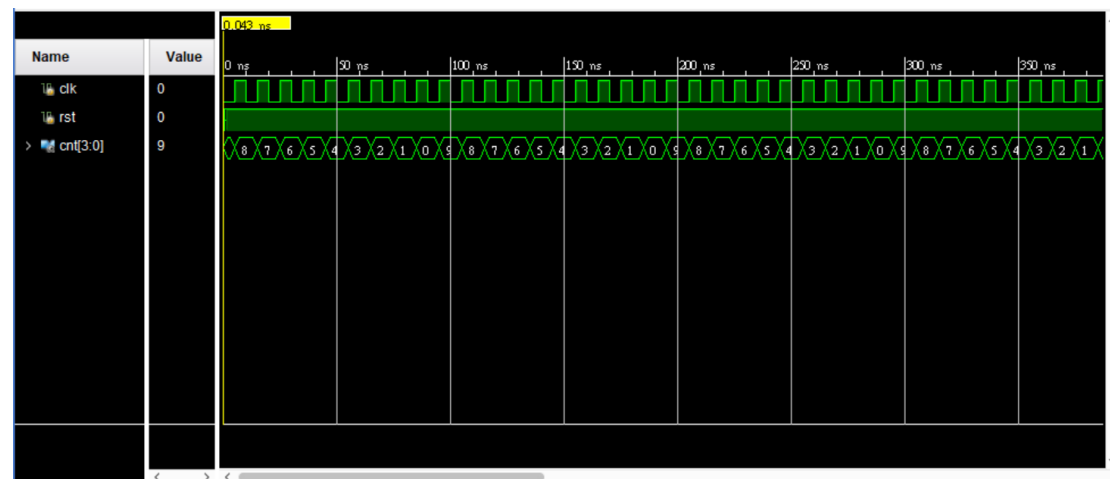

從 testbench 中可以看出 BCD Down Counter 運作正常。實際操作過程中可以明顯地看出頻率快很多，用手機測時間後跑完一個週期大概五秒，跟理論值很接近。BCD to 7Seg 的 decoder 後來我把原本的 A~F 的設定也刪掉了，因為功能上這些設定不應該出現。同樣地我也沒有去設定 ssd 的值，所以四個燈都會亮。在_2Hz 的時脈設定，我原本打算直接數 50M 作為輸出，但後來不管怎麼用他的時脈永遠都不變，所以就改成 25M+1bit 除頻。不過之後再經過上網查詢方法後，便知道原來若要用直接數的方法來除頻，那麼最後的時脈輸出也要寫在 flipflop 裡，這樣出來的結果才是對的。

Conclusion

在這個小題裡，我學到了

- BCD down counter
- 2Hz 的時脈產生方法


經過多次的 Counter 和時脈產生的練習。我愈來愈對這兩個東西感到熟悉，並逐漸掌握更多相關的寫法，這對於許多設計項目都是非常有用的。

References


無

Design Specification

輸出: [3:0]ssd(4 bits), [7:0]D(8 bits)

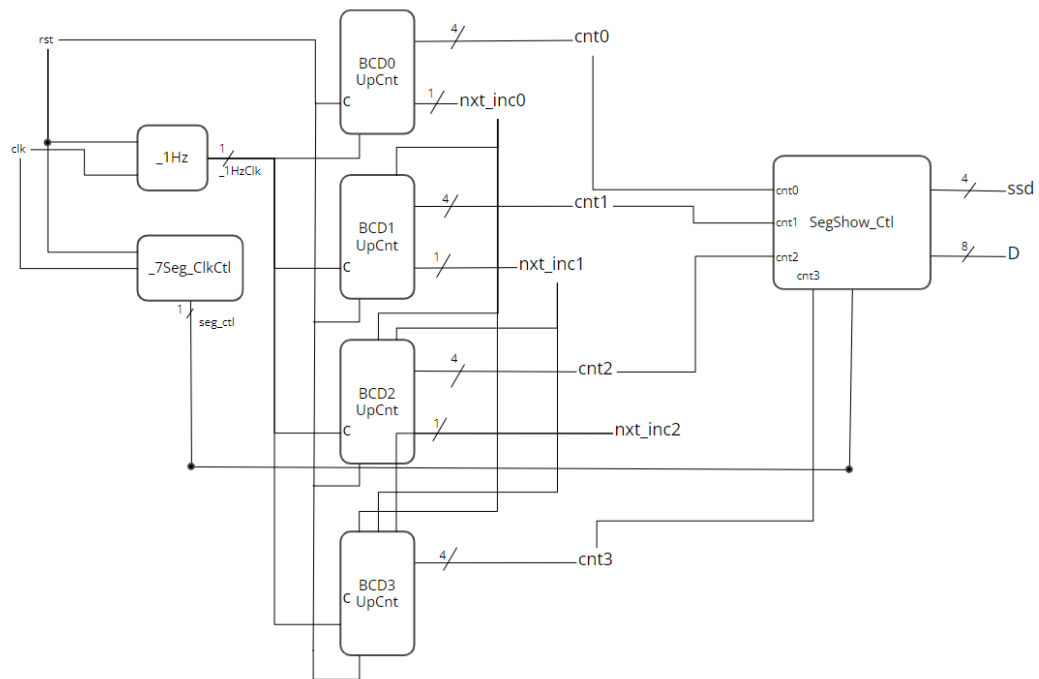

Logic diagram

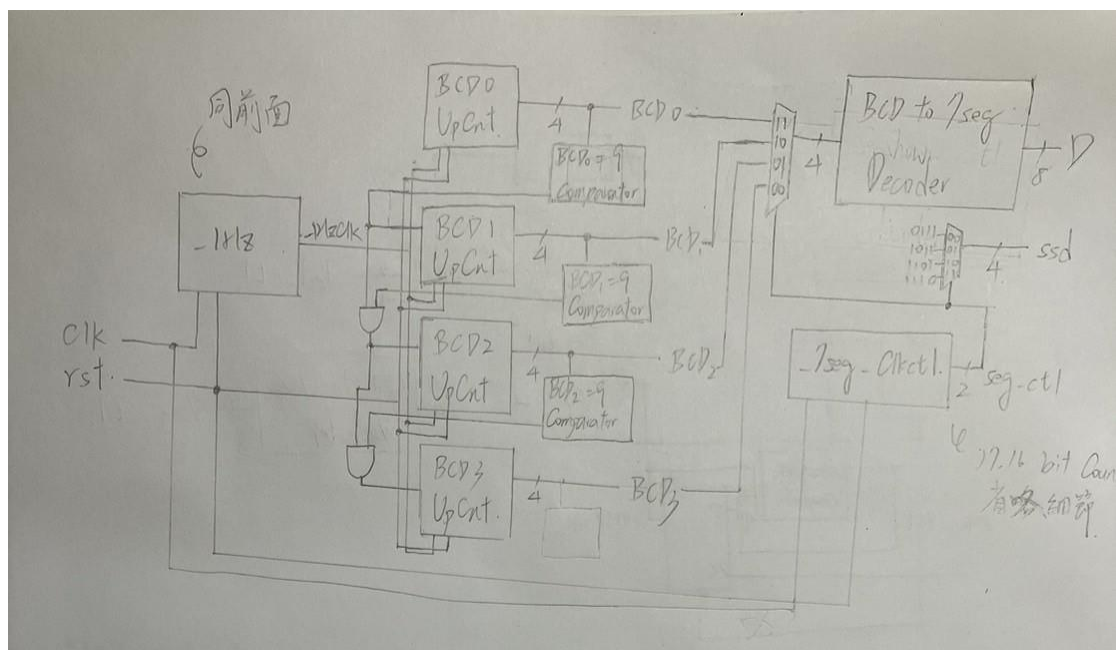


_1Hz 和先前一樣輸出 1Hz 的時脈。而 seg_ctl 是用於控制 ssd 的時脈(17bits 的除頻器)，來決定七段顯示器中四個燈變換的頻率。接著是 BCD0 UpCnt~BCD3 UpCnt 的配置。BCD0 會輸出 cnt0 代表當前數到的十進位數字，也另外輸出 inc0(當 cnt0=9 時)來控制下一位的變動。而 BCD1 和 BCD0 相似，不過多了一個多工器控制當前狀態，其規則如下。

State	func
Inc0 = 0	No change
Inc0 = 1, cnt !=9	Add 1
Inc0 = 1, cnt = 9	Reset 0

一樣，當 cnt1=9 時，inc1 設為 1 以控制下一位 cnt2 的變動。依此類推，後面的位數在考慮進位時都要是 inc0~inc(n-1)皆為 1 時才能加一。

最後，SegShow_Ctl 依照 seg_ctl 的狀態，決定要輸出哪一位，並利用 ssd 高頻的控制來達成一次顯示愈個不同數字。

Discussion

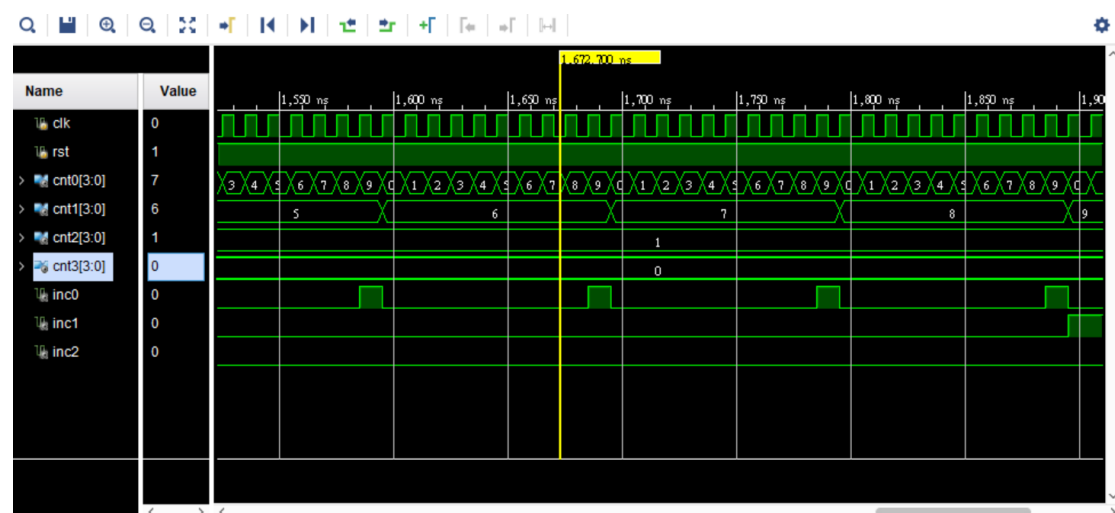

上面是四個 BCD0~BCD3 的 TB 輸出。可以看到所有位數都正常執行，沒有跑出錯誤狀況。不過要數到 1000 有點久，我就沒放上來了。實際執行的一樣，都正確顯示。在實作過程中，我發現老師 ppt 裡提供的 seg_ctl 方法確實比較好，相比我上次 lab2_5 自己設定的頻率，這次的頻率使得七段顯示器顯示得比較自然，不會有一閃一閃的情況。另外一個可以討論的點是進位時機的判斷，我目前的寫法是用 always block 而裡，是在當 cnt=9 時設為 1，其餘設為 0。不過我後來想到應該是要寫在 flipflop 裡才對，跟 cnt 重設為 0 時同時進行。但經過我多次測試後我發現這兩種寫法都可以，Testbench 裡也可以看出我這樣的寫法沒問題，inc 訊號都有準時的跳出來，也準時地跳回去。

Conclusion

在這個實驗裡，我學到了

- BCD Down Counter 的寫法
- 複習了七段顯示器一次顯示四個不同數字的寫法

這種四位的 BCD Down Counter 讓我想到上學期一開始學的 4 bits syn. Counter，因為是同步的，所以後一位的都需要前一位的變成 1 時才能進位。但因為 verilog 可以直接進行 4bits 的操作，所以寫程式時可以省略這個步驟。但到了 BCD 時就又要做這個動作了。

另外就是 ssd 的頻率控制，上次 lab2_5 我用 19bits 除頻器來寫，所以看七段顯示器時都會覺得他一閃一閃的。這次減少除頻次數，使得觀察七段顯示器時便自然多了。另外跟上次不同的點是，上次是用 ring counter 來控制 ssd，這次用兩位 bits 來控制 ssd，又讓我學會了新的寫法。

References

https://github.com/newajsharif91/Verilog_HDL_Digital-System-Design/tree/main/Counter

Counter 有很多種，除了有序的 Up/Down counter，也可以依照自己設定的序列去數。這個連結展示了多種 counter，也示範了原始的 ripple carry counter 如何實作。